

Relatório Semana 12 a 13 - ARQ1

1st Enzo Dezem Alves - 801743

Departamento de Computação
Universidade Federal de São Carlos
São Carlos, Brazil
enzo dezem@estudante.ufscar.br

2nd Vinícius Marto da Veiga - 821252

Departamento de Computação
Universidade Federal de São Carlos
São Carlos, Brasil
viniciusveiga@estudante.ufscar.br

I. ESPECIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROBLEMA

A. Proposta dos Experimentos/Exercícios Propostos

A proposta envolve a criação de novas instruções no processador monociclo, como segue a imagem:

Versão 2 – acrescentar:			
	sll	bne	
	slli	blt	
	srl	bge	
	srli		
	andi		
	xor		
	xori		

Fig. 1. Instruções novas

Devemos:

- Implementar as Instruções da Figura 1
- Testar cada instrução individualmente
- Fazer dois programas com 15 instruções cada testando as instruções

B. Objetivos em Termos de Aprendizagem do Aluno

Os principais objetivos de aprendizado desses experimentos são:

- **Aplicar a teoria:** Aplicar a Teoria aprendida no problema proposto mostrando que aprendemos como funciona o processador
- **Melhorar Habilidades no Verilog:** Desenvolver habilidades práticas na implementação de circuitos lógicos em Verilog.
- **Melhora na Compreensão do Processador:** Melhorar o entendimento no funcionamento do processador Monociclo.

II. METODOLOGIA

Os experimentos foram conduzidos utilizando o Quartus como ferramenta de design. As principais etapas foram:

A. Implementação das Instruções

mudança na lógica de Verilog para implementação das lógicas novas, as mudanças foram feitas nos Modulos Ula, ULADec, MainDec, e controller.

B. Criação de Arquivos .WVF para Teste Isolado

Elaboração de arquivos .WVF para testar cada módulo individualmente. Verificação dos resultados esperados.

C. Teste dos Modulos com Instruções

Foi feito dois programas com 15 instruções ou mais cada e testado no novo processador.

III. EXPERIMENTOS PRÁTICOS

- **Implementação:** Começamos alterando a ula.sv , apenas reutilizando os bits de controle não utilizados ainda e criando um sinal novo para o controller:

```
module ula(input logic [31:0] a, b,
           input logic [2:0] alucontrol,
           output logic [31:0] result,
           output logic Zero,
           output logic Menor);

logic [31:0] condinvb; // pega o b, se alucontrol[0] for 0 e pega o b~ se for 1
logic [31:0] sum; // aqui é o resultado de a + b + o bit de carry in
logic v; // overflow
logic isAddSub; // true when is add or subtract operation

assign condinvb = alucontrol[0] ? ~b : b;
assign sum = a + condinvb + alucontrol[0];
assign isAddSub = ~alucontrol[2] & ~alucontrol[1] | //testando se foi soma ou sub
~alucontrol[1] & alucontrol[0];

always_comb
case (alucontrol)
3'b000: result = sum; // add
3'b001: result = sum; // subtract
3'b010: result = a & b; // and
3'b011: result = a | b; // or
3'b101: result = sum[31] ^ v; // slt , pega o ultimo bit para ver se deu negativo(A - B , A<B), s
3'b100: result = a << b; // sll
3'b110: result = a >> b; // srl
3'b111: result = a ^ b; //xor
default: result = 32'b0;
endcase

assign Zero = (result == 32'b0); //se todos os bits derem 0 o sinal zero sai como 1.
assign Menor = (sum[31] ^ v); //1 se A < B
assign v = ~(alucontrol[0] ^ a[31] ^ b[31]) & (a[31] ^ sum[31]) & isAddSub; //verifica se é overflow.

endmodule
```

Fig. 2. Ula.sv

O novo sinal menor, é apenas 1 quando A for menor do que B, sendo bastante util para comparação das instruções novas do tipo B, as instruções sll, srl, e xor foram implementadas sem dificuldades(Implementadas na Figura 2).

Apos isso fomos para a implementação na ALUDec, que tirou o sinal do Branch do MainDec e assumiu essa responsabilidade de diferenciar os sinais para cada Branch. utilizamos um sinal de 4 bits para o Branch , sendo o Branch = 0000 quando não é uma instrução do Tipo-B, o Branch = 0001 quando for **beq** , Branch = 0010 quando for **blt**, Branch = 0100 quando for **bne** e Branch

= 1000 quando for **bge**, utilizamos essa metodologia de cada bit para cada instrução apenas para facilitar o trabalho e a didática de mostrar como foi feito, poderia ter sido feito com 3 bits. Cada Branch é enviado quando o Opcode é de Tipo-B e a func3 diferencia eles. Além da implementação das instruções Branch foi implementado as instruções novas sll, srl e xor em ALUDec, como mostra a figura 3 e 4:

```
always_comb
case (ALUOp)
2'b00:
begin
ALUControl = 3'b000; // addition for lw,sw
Branch = 4'b0000;
end
2'b01:
case(func3)
3'b000:
begin
ALUControl = 3'b001;
Branch = 4'b001; // subtraction for beq
end
3'b100:
begin
ALUControl = 3'b001;
Branch = 4'b0010; //sub for blt
end
3'b001:
begin
ALUControl = 3'b001;
Branch = 4'b0100; //sub for bne
end
3'b101:
begin
ALUControl = 3'b001;
Branch = 4'b1000; // sub for bge
end
default:
begin
ALUControl = 3'bxxxx;
Branch = 3'bxxxx;
end
endcase
endcase
```

Fig. 3. ALUDec implementação

```
endcase
default: case(func3) // R-type or I-type ALU
3'b000: if (RtypeSub)
begin ALUControl = 3'b001; // sub
Branch = 4'b0000; end
else
begin ALUControl = 3'b000; // add, addi
Branch = 4'b0000; end
3'b010: begin ALUControl = 3'b101; // slt, slti
Branch = 4'b0000; end
3'b110: begin ALUControl = 3'b011; // or, ori
Branch = 4'b0000; end
3'b111: begin ALUControl = 3'b010; // and, andi
Branch = 4'b0000; end
3'b001: begin ALUControl = 3'b100; //sll ,slli
Branch = 4'b0000; end
3'b101: begin ALUControl = 3'b110; //srl ,srl
Branch = 4'b0000; end
3'b100: begin ALUControl = 3'b111; //xor , xori
Branch = 4'b0000; end
default: begin ALUControl = 3'bxxxx;
Branch = 4'bxxxx; end // ???
endcase
endcase
endmodule
```

Fig. 4. ALUDec implementação

```
module controller(input logic [6:0] op,
input logic [2:0] funct3,
input logic funct7b5,
input logic Zero,
input logic menor,
output logic [1:0] ResultSrc,
output logic MemWrite,
output logic PCSrc, ALUSrc,
output logic RegWrite, Jump,
output logic ImmSrc,
output logic [2:0] ALUControl,
output logic [3:0] Branch2,
output logic [1:0] ALUOp2,
output logic Bne,
output logic Bge,
output logic Blt,
output logic Beq);

logic [1:0] ALUOp;
logic [3:0] Branch;

assign Branch2 = Branch;
assign ALUOp2 = ALUOp;

assign Bne = (Branch[2] & ~Zero);
assign Bge = ((~menor | Zero) & Branch[3]);
assign Blt = (Branch[1] & menor);
assign Beq = (Branch[0] & Zero);

maindec md(op, ResultSrc, MemWrite,ALUSrc, RegWrite, Jump, ImmSrc, ALUOp);
aludec ad(op[5], funct3, funct7b5, ALUOp, ALUControl,Branch);

assign PCSrc = (((~menor | Zero) & Branch[3]) || (Branch[1] & menor) || (Branch[2] & ~Zero) || (Branch[0] & Zero));
endmodule
```

Fig. 5. Controller implementação

Utilizamos o sinal Zero, Zero negado, Menor e Menor negado, sendo os mesmos vindo da ula. Implementamos o código 1 no processador:

semano12_1.asm	riscv2.asm	riscv
1	Main:	
2	addi x1, zero, 16	
3	addi x2, zero, 4	
4	slli x1,x1,1	
5	beq x1,x2,done #nao tomado	
6	sw x1, 0(x2) #8	
7	done:	
8	blt x1,x2,done2 #nao tomado	
9	slli x2,x2,1 #x2=8	
10	done2:	
11	bge x1,x2,done3 #tomado x1=x2	
12	add x1,x1,x2 #pulada	
13	and x2,x2,x1 #pulada	
14	andi x1,x2,4 #pulada	
15	done3:	
16	xor x1,x1,x2 #x1 = 0	
17	bne x1,x2,done4 #tomado	
18	add x1,x2,x1 #pulado	
19	done4:	
20	addi x1,x1,-1	
21	sw x1, 4(x2) #-1	
22	sw x2, 8(x2) #8	

Fig. 6. código 1 rars

```
initial
begin
RAM[0] = 32'h01000093; // addi x1,x0,16 # x1=16 (main:)
RAM[1] = 32'h00400113; // addi x2,x0,4 #x2 = 4
RAM[2] = 32'h0010d093; // srl x1,x1,1 # x1 = 8
RAM[3] = 32'h00208463; // beq x1,x2,done #nao tomado
RAM[4] = 32'h00112023; // sw x1, 0(x2) #mem[4]=8
RAM[5] = 32'h0020c463; // blt x1,x2,done2 #nao tomado
RAM[6] = 32'h00111113; // slli x2,x2,1 #x2=8
RAM[7] = 32'h0020d863; // bge x1,x2,done3 #tomado x1=x2
RAM[8] = 32'h0020d8b3; // add x1,x1,x2 #pulada
RAM[9] = 32'h00117133; // and x2,x2,x1 #pulada
RAM[10] = 32'h00417093; // andi x1,x2,4 #pulada
RAM[11] = 32'h0020c0b3; // xor x1,x1,x2 #x1 = 0
RAM[12] = 32'h00209463; // bne x1,x2,done4 #tomado
RAM[13] = 32'h001100b3; // add x1,x2,x1 #pulado
RAM[14] = 32'hfff08093; // addi x1,x1,-1 # x1 = -1
RAM[15] = 32'h00112223; // sw x1, 4(x2) #mem[12] = -1
RAM[16] = 32'h00212423; // sw x2, 8(x2) #mem[16] = 8
end
```

Fig. 7. código 1 em Hexa na Memória

Depois faltou apenas implementar a lógica combinacional para ativar o PCSrc de maneira correta, deixamos assim:

Depois implementamos esse código 2 com poucas

diferenças apenas para mostrar o funcionamento das novas instruções:

```

semano12_1.asm      semano12_2      riscv-busca
1  main:
2  addi x1, zero, 8 #x1 = 8
3  addi x2, zero, 4 #x2 = 4
4  srli x1,x1,1 # x1/2 = 4
5  beq x1,x2,done #tomado
6  sw x1, 0(x2) #pulado
7  done:
8  xori x1,x1,5 #x1 = 1
9  blt x1,x2,done2 #tomado
10 slli x2,x2,1 #pulada
11 add x1,x1,x2 #pulada
12 and x2,x2,x1 #pulada
13 andi x1,x2,3 #pulada
14 done2:
15 bge x1,x2,done3 #nao tomado
16 addi x1,x1,3 #x1=4
17 done3:
18 bne x1,x2,done4 #nao tomado x1=x2=4
19 add x1,x2,x1 #x1 = 8
20 done4:
21 addi x1,x1,-1 #x1 = 7
22 sw x1, 4(x2) #mem[8] = 7
23 sw x2, 8(x2) #mem[12] = 4

```

Fig. 8. código 2 rars

```

initial
begin
RAM[0] = 32'h00800093; // addi x1,x0,8 # x1=16 (main:)
RAM[1] = 32'h00400113; // addi x2,x0,4 #x2 = 4
RAM[2] = 32'h0010d093; // srli x1,x1,1 # x1 = 4
RAM[3] = 32'h00208463; // beq x1,x2,done #tomado
RAM[4] = 32'h00112023; // sw x1, 0(x2) #pulado
RAM[5] = 32'h0050c093; // xori x1,x1,5 #x1 = 1
RAM[6] = 32'h0020ca63; // blt x1,x2,done2 #tomado
RAM[7] = 32'h00111113; // slli x2,x2,1 #pulada
RAM[8] = 32'h002080b3; // add x1,x1,x2 #pulada
RAM[9] = 32'h00117133; // and x2,x2,x1 #pulada
RAM[10] = 32'h00317093; // andi x1,x2,4 #pulada
RAM[11] = 32'h0020d463; // bge x1,x2,done3 #nao tomado
RAM[12] = 32'h00308093; // addi x1,x2,3 #x1 = 4
RAM[13] = 32'h00209463; // bne x1,x2,done4 #nao tomado x1=x2=4
RAM[14] = 32'h001100b3; // add x1,x2,x1 # x1 = 8
RAM[15] = 32'hfff08093; // addi x1,x1,-1 # x1 = 7
RAM[16] = 32'h00112223; // sw x1, 4(x2) #mem[8] = 7
RAM[17] = 32'h00212423; // sw x2, 8(x2) #mem[12] = 4
end

```

Fig. 9. código 2 em Hexa memoria

- **Verificação dos resultados por meio dos arquivos .WVF:** Após implementação das novas instruções verificamos seu funcionamento por meio dos testes de onda .WVF, onde pode ser averiguado o correto funcionamento das novas instruções. segue imagens:

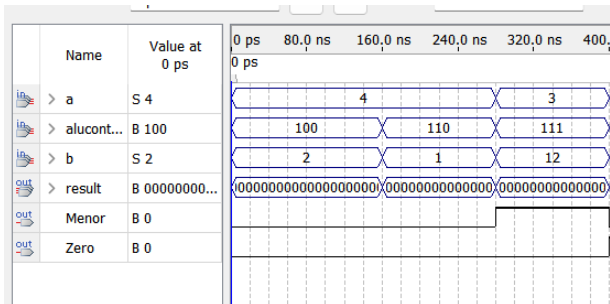


Fig. 10. WVF ula

 


Fig. 11. WVF controler

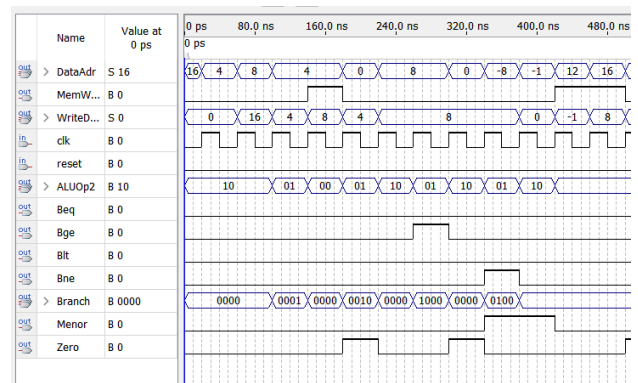


Fig. 12. código teste 1 rars

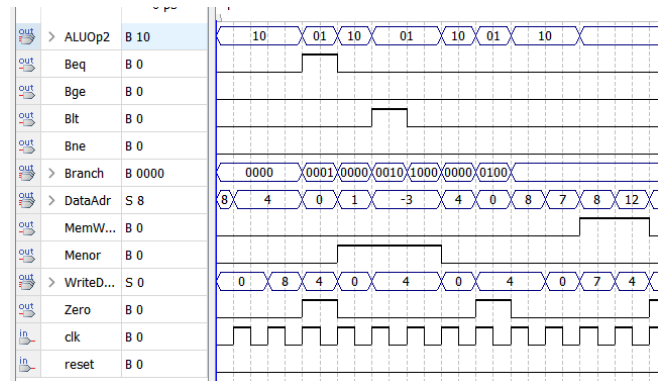


Fig. 13. código teste 2 rars

IV. CONCLUSÃO

Avaliação dos Objetivos de Aprendizagem:

- Aprendemos melhor a Sintaxe do Verilog e a lógica para implementar mais instruções.
- Também adquirimos conhecimentos sobre a utilização do simulador para verificar os resultados e sobre a criação de projetos no Quartus. Como a propagação de variáveis

para averiguarmos o funcionamento da implementação

Dificuldades Encontradas:

- Sintaxe do Verilog é meio desagradável algumas vezes.
- Averiguar os resultados com tantos módulos e variáveis.

Sugestões para Melhorias:

- não consegui pensar em nenhuma.

V. LINK DO VIDEO

LINK DO VIDEO

VI. BIBLIOGRAFIA

Brock J. LaMeres: Quick Start Guide to Verilog, Springer,
2019. https://zyedidia.github.io/notes/sv_guide.pdf